
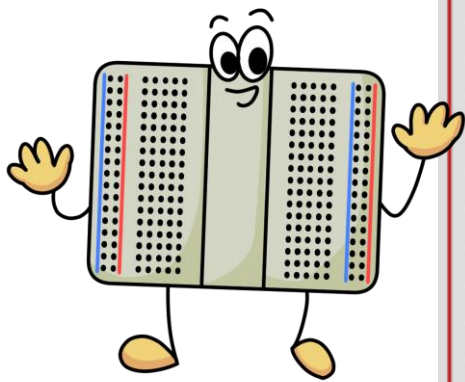


Build the Circuit

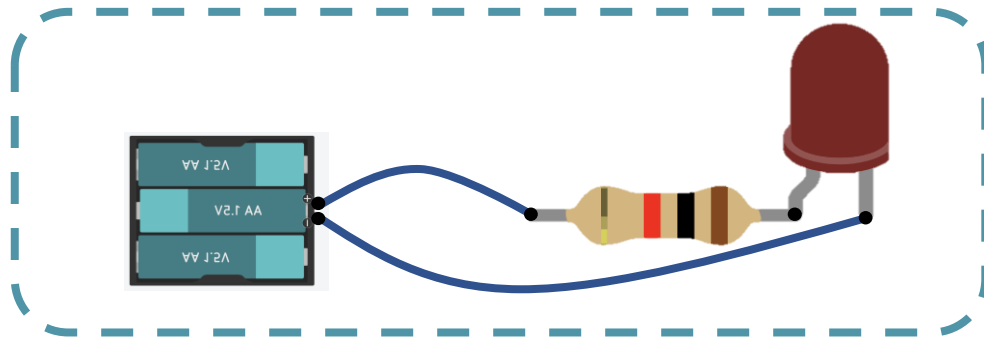Take the drawing of the circuit and build it on the breadboard!



	+	-	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		+	-
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	•
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	•	•
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	•	•
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	•	•
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	•
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	•	•
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9	•	•
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10	•	•
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13	•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14	•	•
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16	•	•
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17	•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18	•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	19	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20	•	•
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21	•	•
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22	•	•
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	23	•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	25	•	•
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	26	•	•
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27	•	•
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	28	•	•
29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	29	•	•
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30	•	•
	+	-	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		+	-

